
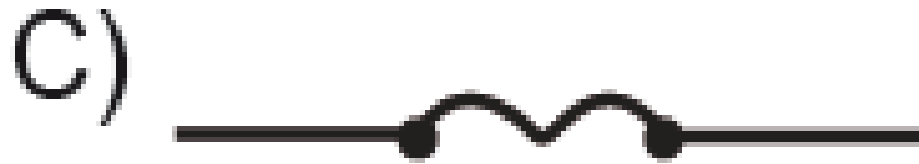
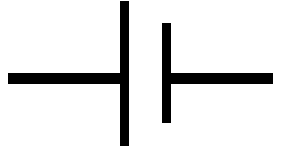
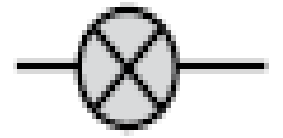


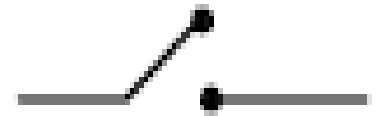Aşağıdakilerden hangisi ampulün sembolüdür?




Elektrik devresinde kullanılan devre elemanlarının sembolleri tabloda verilmiştir.

Devre Elemanı	Sembolü
Anahtar	
Ampul	
Pil	

Buna göre, hangi devre elemanlarının sembolle gösterimi doğru verilmiştir?

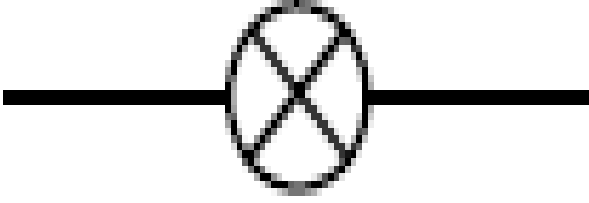- A) Ampul
- B) Anahtar ve ampul
- C) Ampul ve pil
- D) Anahtar, ampul ve pil

Bir elektrik devresindeki devre elemanının sembolü aşağıdaki gibidir.



Buna göre, bu sembol hangi devre elemanına aittir?



A) Anahtar

C) Lamba

B) Pil


D) Kablo

Aşağıda verilen devre elemanlarından hangisinin sembolü doğru verilmiştir?

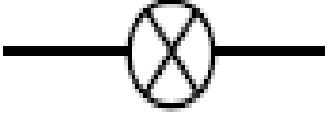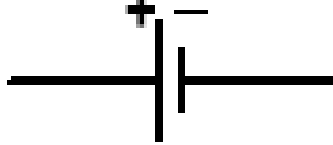	Devre elemanı	Devre elemanının sembolü
A)	Anahtar	
B)	Pil	
C)	Bağlantı kablosu	
D)	Lamba	



Şekilde basit bir elektrik devresi görülmektedir.

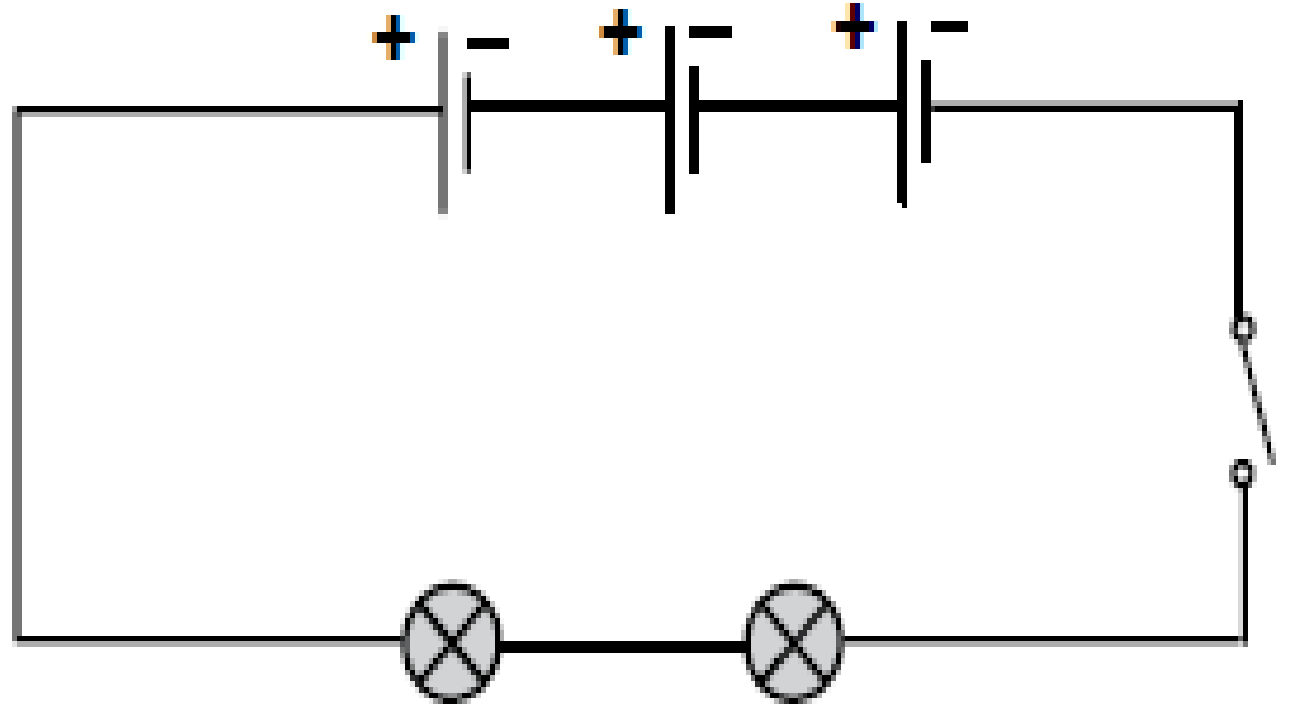Bu devredeki lamba ve pil sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?




	Lamba sayısı	Pil sayısı
A)	3	2
B)	4	3
C)	2	6
D)	2	3

1.

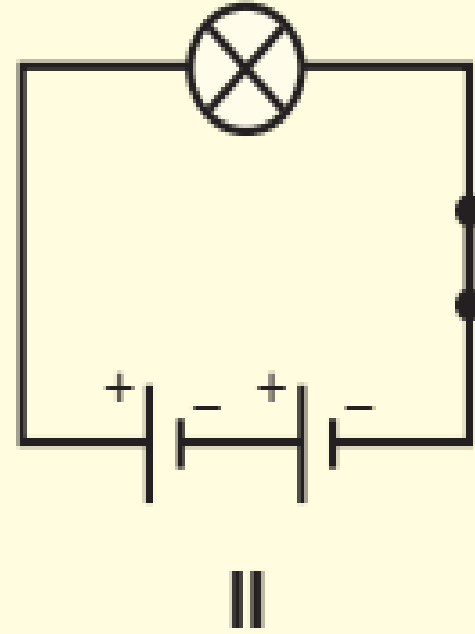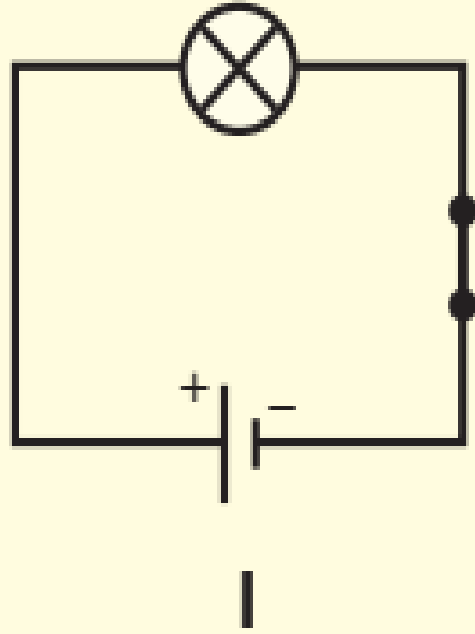

Özdeş ampul ve özdeş pillerle kurulmuş yukarıda verilen devreler ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

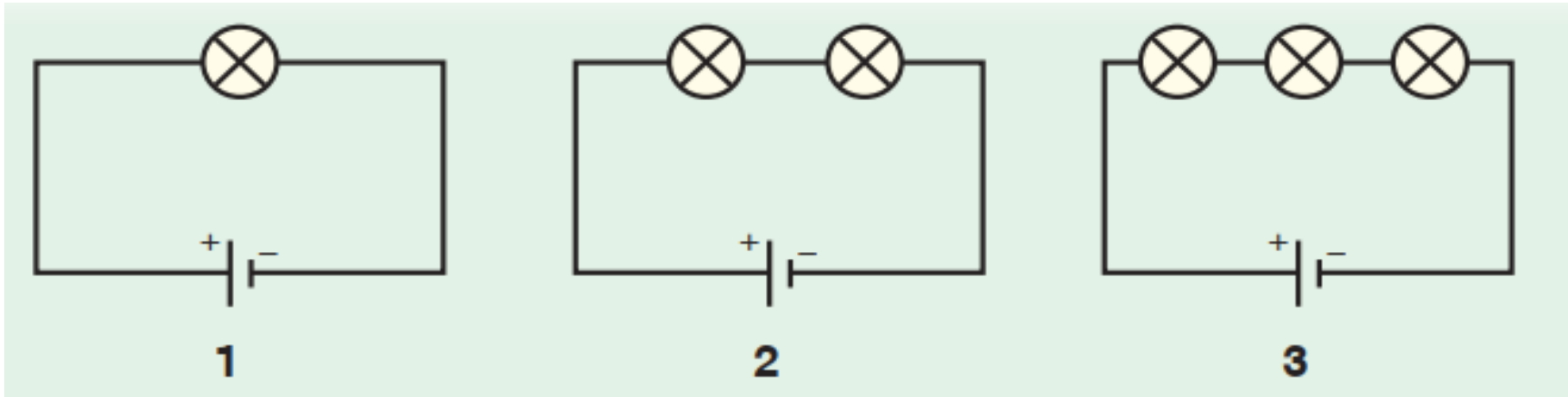a. Hangi devredeki lamba daha parlak yanar? Neden?



b. Hangi devredeki lamba daha parlak yanar? Neden?

